



Petit capuchon plastique enlevé

Récupération des informations de rotations (« ticks »), fils blanc et jaune du moteur

Circuit alimentation en puissance des moteurs
Ici sur M3 M4 sur shield (correspondance dans le code arduino),
fils noir et rouge du moteur

Circuit batterie :
rouge – fusible – entrée shield « +M »
noire – entrée shield GND

Circuit alimentation codeur moteur :
le vert du moteur sur le GND arduino
le bleu du moteur sur le +5 arduino

Résistance inutile ici
(montage perso récupérant une estimation de
La charge batterie)